Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación




IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Almacenamiento de Datos

Profesor: Hans Löbel


Esto es lo que tenemos hasta ahora

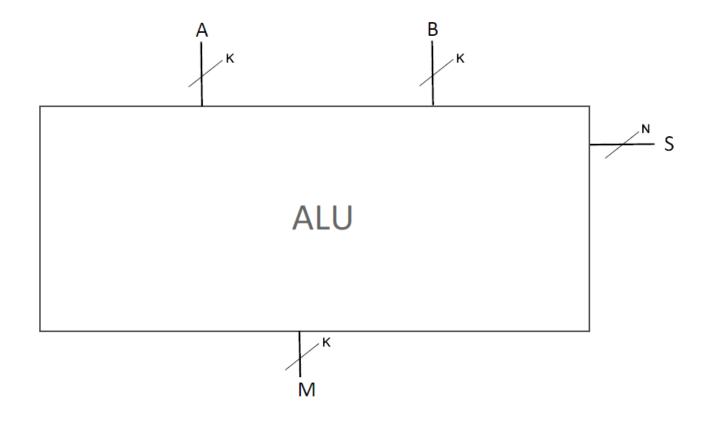

Extendiendo las capacidades del computador

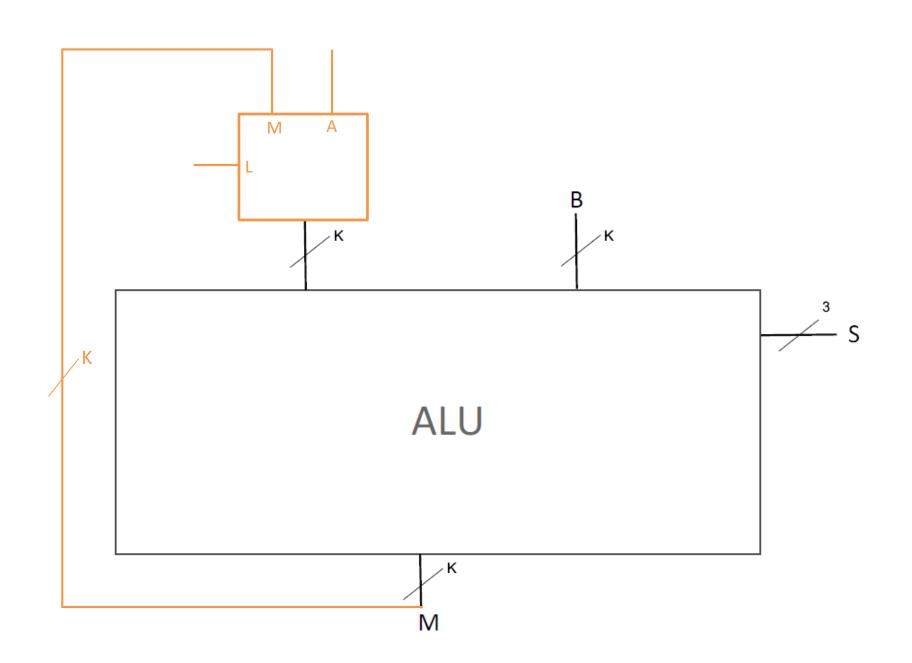- Hasta el momento, nuestro computador no es más que una simple calculadora de nivel básico.
- ¿Es posible usar esta calculadora, tal como está ahora, para almacenar resultados previos?
- Una solución es conectar la salida de la ALU con la entrada A.






Necesitamos una nueva pieza de hardware

Esta nueva pieza debe:

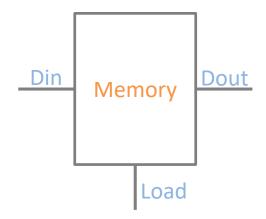- Detener el resultado anterior (almacenar datos).
- Cambiar su estado (datos almacenados) sólo en un instante determinado.




Latches y Flip-Flops son las piezas que necesitamos

- Fabricados con las mismas compuertas que conocemos.
- Distintos tipos dependiendo de la aplicación, ej: RS, D.
- Distintas combinaciones de estos permiten construir distintos tipos de memoria.


Latch RS


R	S	Q ^{t+1}
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	Q ^t

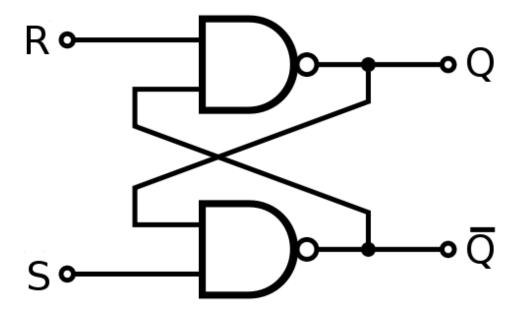

Latch D

С	D Q ^{t+1}	
0	0/1	Q ^t
1	0	0
1	1	1

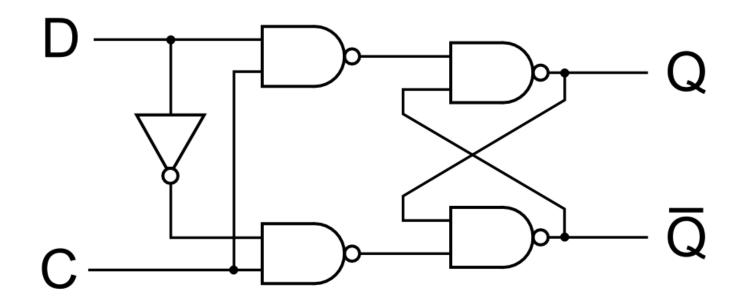

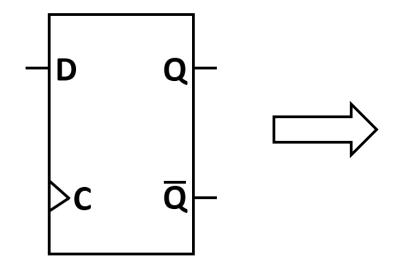


С	D	Q ^{t+1}	
0	0/1	Q ^t	
1	0	0	
1	1	1	

D: dato

C: control

Q: estado

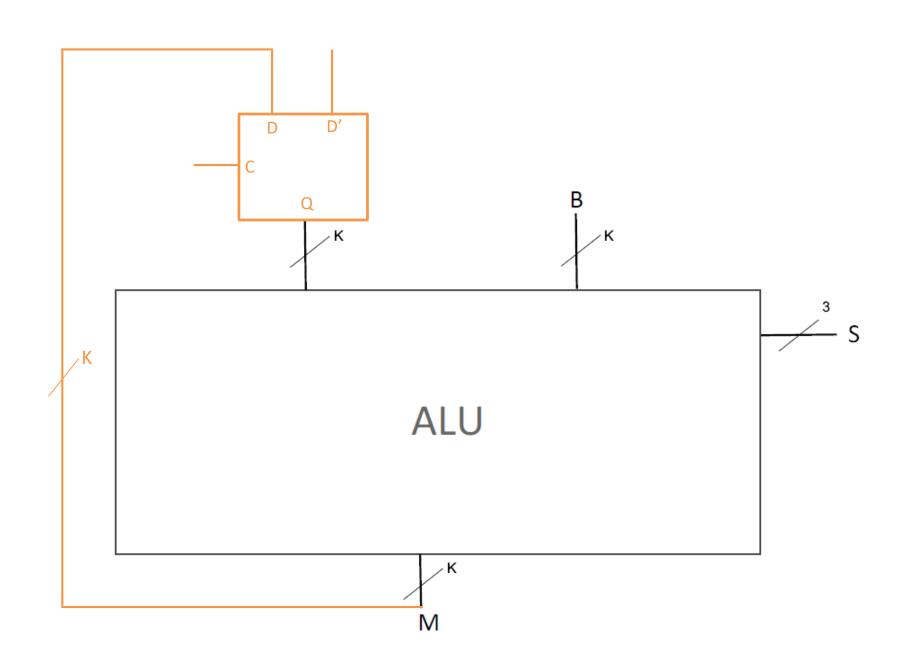


El latch no es suficiente

- Los latches se activan en un estado (1 ó 0), lo que no soluciona del todo nuestros problemas.
- Necesitamos una pieza similar, pero que se active sólo en un instante dado.

¿Cuál podría ser ese instante?


Flip-Flop D


С	D	Q ^{t+1}
0/1/↓	0/1	Q ^t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

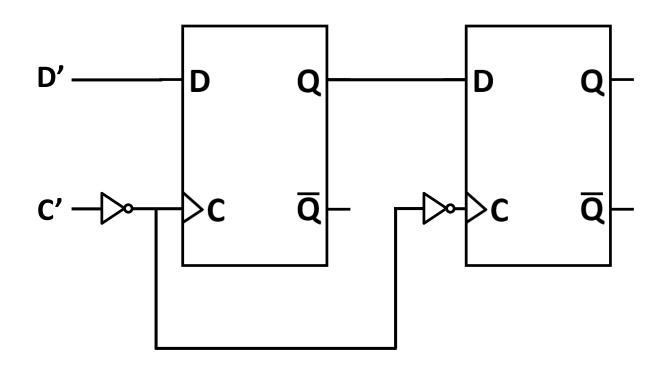



Flip-Flops son la solución

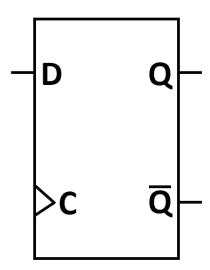
- Los flip-flops se activan sólo en una transición o flanco (subida o bajada).
- De ahora en adelante, salvo que se diga explícitamente lo contrario, sólo hablaremos de flip-flops y estos se activarán por defecto flanco de subida.




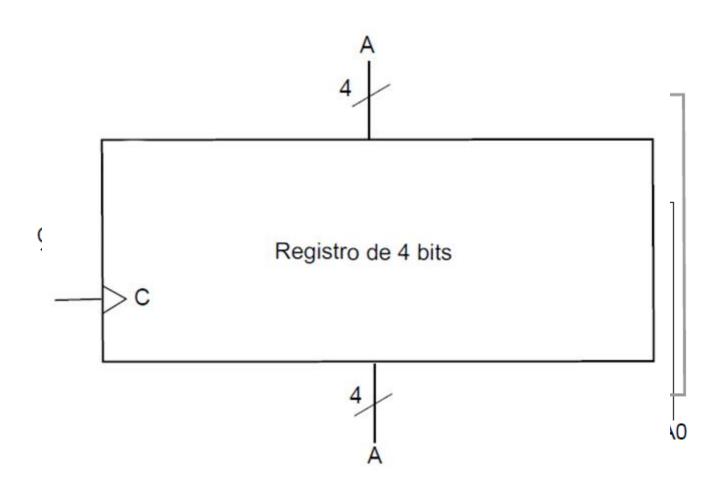

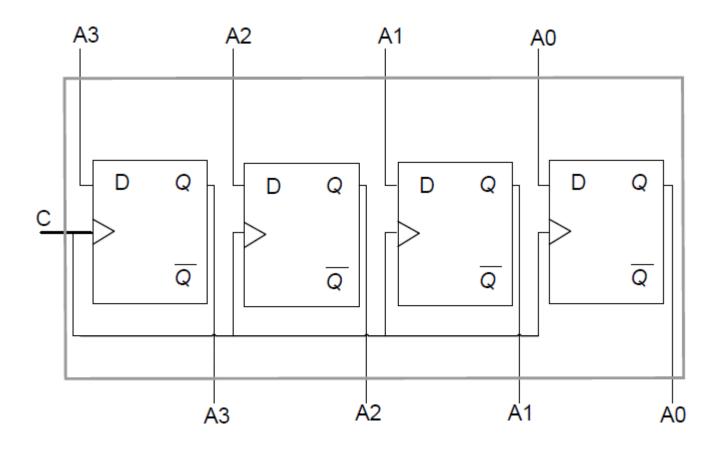


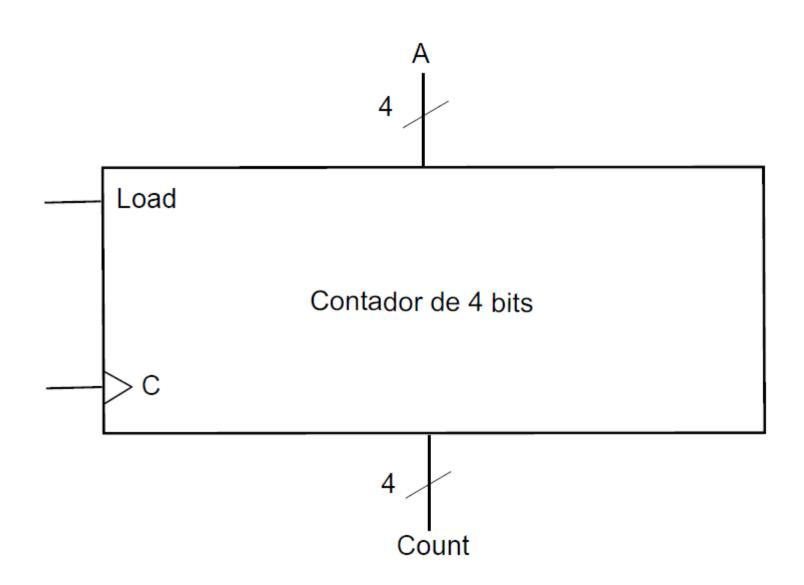

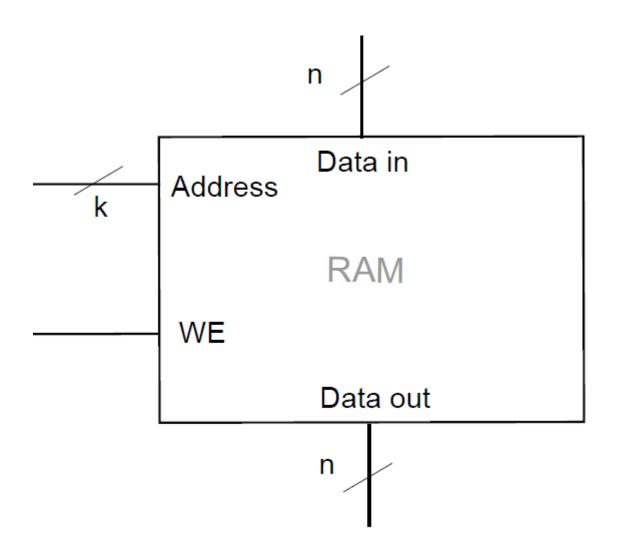


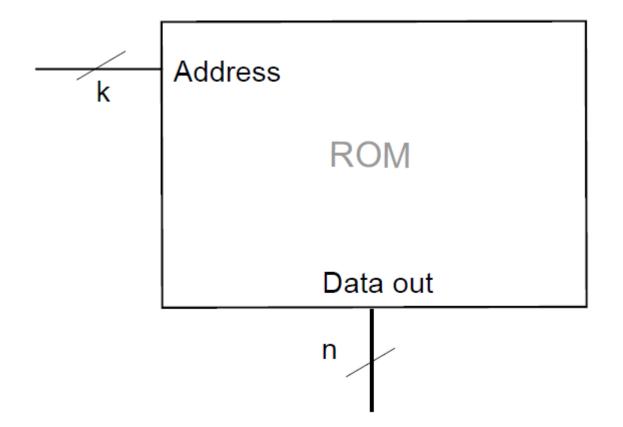

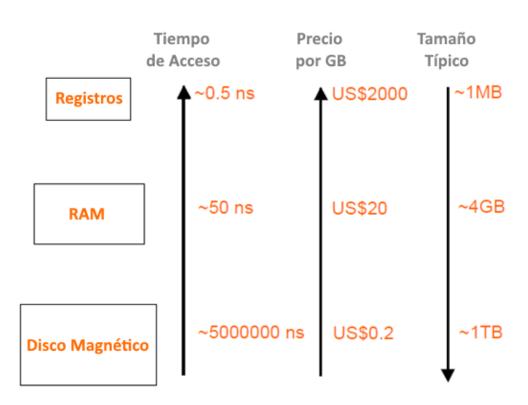
Revisemos como almacena datos un computador



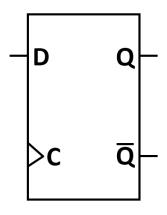Almacenamiento dinámico es más barato, pero requiere refresco de la carga eléctrica



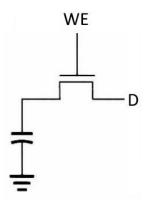Almacenamiento de 1 bit estático (6 transistores)



Almacenamiento de 1 bit dinámico(1 transistor)

Hablemos un poco sobre tipos de dato

- Datos necesitan ser codificados para ser almacenados en memoria.
- Aunque no sea explícito, en un programa cada variable (dato) está asociada a un único tipo de dato en un instante dado.
- El tipo de dato es un atributo de los datos que las características de estos.
- Esto incluye: codificación, tamaños, qué valores pueden tomar, qué operaciones se pueden realizar, etc.

No basta sólo con saber el tipo de dato, se necesita el endianness

- Almacenamiento de variables en memoria
 - Endianness: big endian o little endian

Address	Value		
00	0x0F	int 32 bits big endian:	0x 0F A7 1
01	0xA7	int 32 bits little endian:	
10	0x1D	THE 32 DIES HELLE CHAIAIT.	0x 23 1D A
11	0x23		

¿Qué pasa entonces con los arreglos?

Arreglos son algo más complejos que las variables

- Los arreglos son un grupo ordenado de elementos del mismo tipo
- Para definirlos en memoria se requiere una dirección de inicio, su tipo, el endiannes y el largo (cantidad de elementos)
- Para acceder a los elementos, se requiere un índice que indique su posición
- Indexación depende del tipo y tamaño de cada arreglo

Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Almacenamiento de Datos

Profesor: Hans Löbel